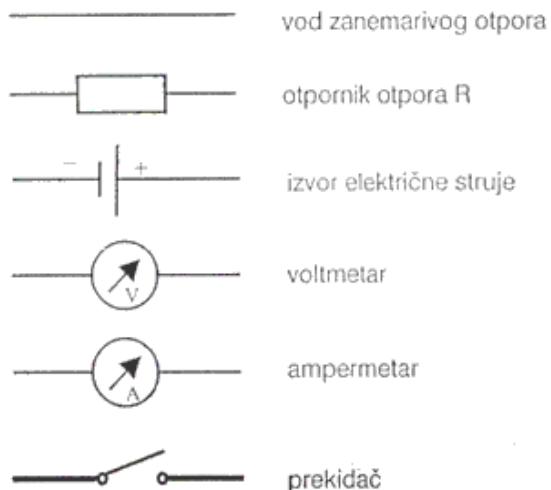


## Električni strujni krugovi

Svrha ove vježbe je upoznavanje sa zakonima u električnim strujnim krugovima istosmjerne struje. Elementi strujnog kruga koji se rabe u ovoj vježbi su: izvor električne struje, otpornici, vodovi i mjerni instrumenti. Simboli za te elemente u crtežima električnih spojeva su:



Slika 1. Simboli elemenata strujnog kruga.

Jakost električne struje  $I$  koja prolazi presjekom vodiča u strujnom krugu proporcionalna je naponu na krajevima tog vodiča  $U$ .

$$I = \frac{U}{R} ; \quad R = \frac{U}{I} [\Omega]$$


što je poznati oblik Ohmovog zakona za dio strujnog kruga. Konstanta proporcionalnosti  $R$  je otpor vodiča, i izražava se u jedinicama Ohm [ $\Omega$ ].

Ukupni otpor u strujnom krugu ovisi o načinu spajanja pojedinih otpornika koji doprinose tom ukupnom otporu. Dva su osnovna načina spajanja: serijski i paralelno.

Za određivanje otpora složenih krugova potrebno je poznavati neke zakonitosti u strujnim krugovima, izražene Kirchoffovom pravilima.

1. Kirchoffovo pravilo – u svakoj točki grananja strujnog kruga zbroj jakosti struja koje u točku ulaze mora biti jednak zbroju jakosti struja koje iz te točke izlaze. Prema dogovoru, struje koje ulaze imaju predznak (+), a one koje izlaze predznak (-), pa je općeniti izraz za prvo Kirchoffovo pravilo :


$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$

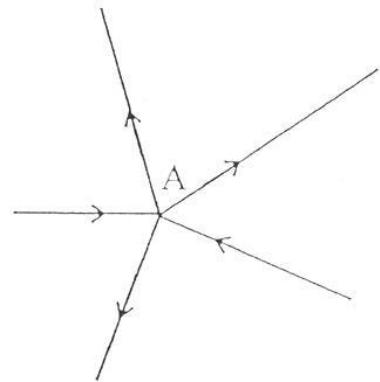

Slika 2. Točka grananja u strujnom krugu.

2. Kirchoffovo pravilo govori da je elektromotorna sila izvora jednaka zbroju padova napona na svim otporima u strujnom krugu.

$$E = \sum_{i=1}^n R_i I$$

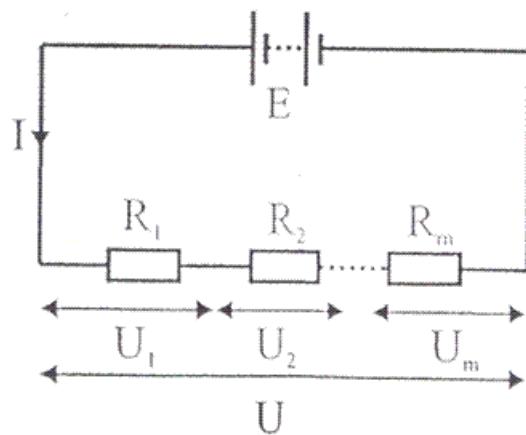

Slika 3. Serijski spojeni otpornici

Ako su dva otpornika spojena serijski u krug, onda kroz njih protjeće struja iste jakosti, pa su naponi na tim otpornicima:

$$U_1 = IR_1, \quad U_2 = IR_2, \quad U = IR$$

$$U = U_1 + U_2 = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2) \rightarrow R = R_1 + R_2$$


Dakle sveukupni vanjski otpor kruga u kojem su serijski spojeni otpornici jednak je zbroju pojedinačnih otpora.

Za krug s dva paralelno spojena otpornika ( $U_1=U_2=U$ ) vrijedi:

$$I_1 = \frac{U}{R_1}, \quad I_2 = \frac{U}{R_2}, \quad I = \frac{U}{R}$$


$$I = I_1 + I_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = U \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \rightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Dakle recipročna vrijednost sveukupnog otpora u krugu paralelno spojenih otpornika jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti pojedinih otpora.

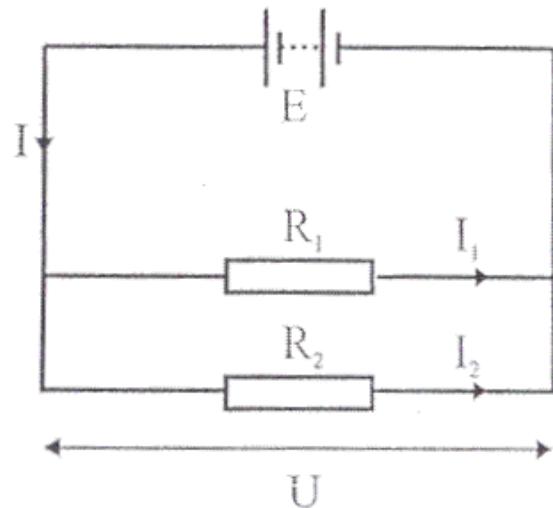


**Slika 4.** Paralelno spojeni otpornici

U vježbi je potrebno sastaviti strujni krug prema shemi, pomoću priloženog pribora

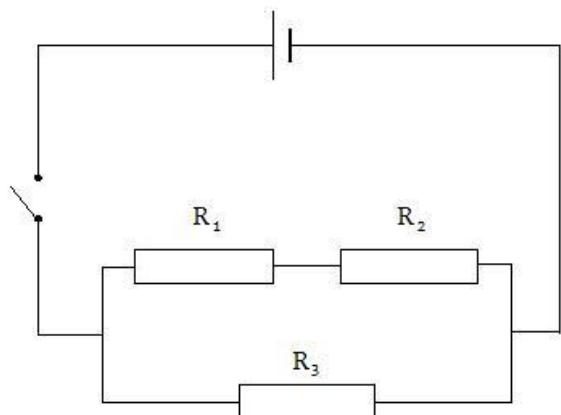

**Slika 5.** Shema spoja koji valja sastaviti za izvođenje vježbe

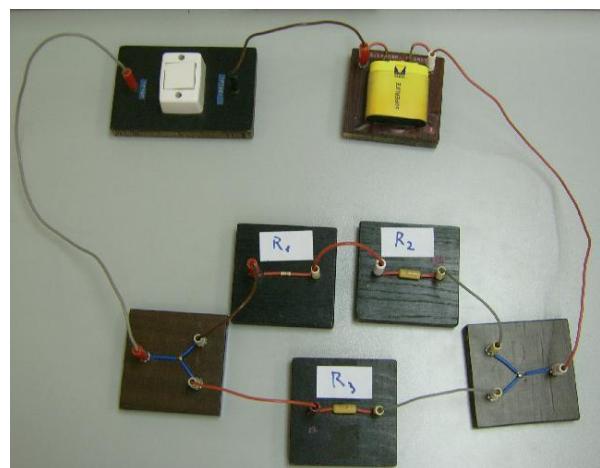


**Slika 6.** Pribor potreban za sastavljanje spoja prema zadanoj shemi: izvor električne energije, sklopka, vodiči i otpornici.

Detaljan opis rukovanja analognim multimetrom:

- Na Slici 7 je prikazan analogni multimeter, pomoću kojeg ćete mjeriti jakost struje, te napon u zadanim istosmjernom strujnom krugu.
- Ampermetar se u strujni krug spaja serijski (Slika 9), a voltmeter se u strujni krug spaja paralelno (Slika 8)



**Slika 7.** Analogni multimeter je uređaj koji služi za mjerjenje jakosti struje ili pada napona u strujnom krugu, ovisno kako je spojen u strujni krug. Uređaj se sastoji od mjerne skale, kružnog prekidača i mjernih sondi.

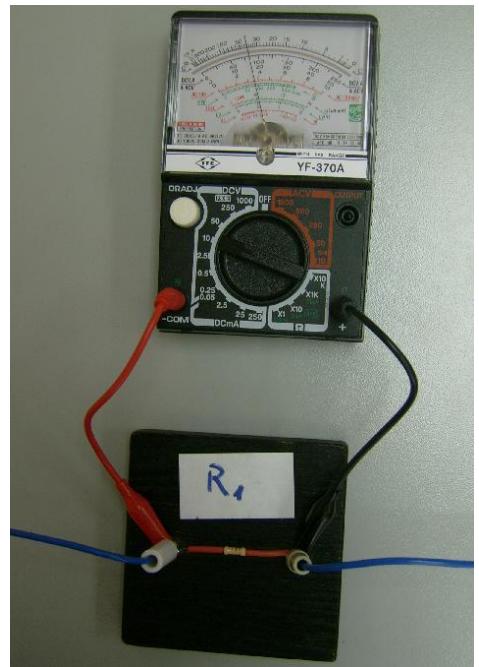

**Slika 8.** Analogni multimeter spojen paralelno s otpornikom  $R_1$ .



**Slika 9.** Analogni multimeter spojen serijski s otpornikom  $R_1$ .



**Slika 10.** Rotacioni prekidač.

- Pomoću rotacionog prekidača (Slika 10.) birate što želite mjeriti, ukoliko je to istosmjerni napon veličine do deset volti, prekidač se okreće na oznaku 10 u polju DCV (Direct Current Voltage), te se sonde multimetra spajaju paralelno na otpornik na kojem se mjeri napon. Ukoliko je potrebno mjeriti jakost struje u grani, prekidač je potrebno okrenuti na oznaku 25, odnosno 250 (ovisno o jakosti struje koju mjerimo) u polju DCmA (Direct Current miliAmpers).

- Neovisno o tome mjeri li se napon, ili jakost struje, uvijek se promatra ista skala, označena sa DCV,A. Ponuđene su tri ljestvice za očitavanje sa skale, a koja će se odabrati ovisi o tome na koji smo podjeljak postavili rotacioni prekidač. Ponuđene su ljestvice od 0-250, 0-50 i 0-10. Ukoliko je npr. prekidač postavljen na 250, vrijednosti se očitavaju s ljestvice 0-250. Npr. ako se pogledaju gornje slike spajanja voltmetra i ampermetra, očitao bi se napon 3,4 V, te jakost struje 40 mA.



Slika 11. Mjerna skala analognog multimetra.

**Zadatak** – Potrebno je sastaviti strujni krug prema zadanoj shemi, unijeti u tablicu izmjerene vrijednosti napona i jakosti struje, te izračunati pripadajuće otpore.

	I [mA]	U [V]	R [Ω]
Otpornik 1			
Otpornik 2			
Otpornik 3			
Ukupno			

Rezultat za ukupni otpor provjeriti računski.

$$\frac{1}{R_{uk}} = \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3}$$